

Figura 3 - Diagrama em blocos de um conversor para sistema de armazenamento de energia.

- a) O conversor opera como um boost quando a chave 2 fecha, carregando o indutor L_1 , o mesmo ocorre com a chave 4 e L_2 .
- b)
- Atuar na mesma frequência
 - Mesma tensão
 - Mesma sequência de fase
 - Controle de potência ativa e reativa.
 - Proteção e monitoramento.
- c) É um chopper de frenagem, e tem o objetivo de proteger o sistema caso ocorra uma sobretensão nos barramentos CC, dissipando a energia na forma de calor pelo resistor.

5. A Figura 4 mostra o diagrama esquemático de um inversor de frequência comercial alimentando um motor de indução em gaiola de 220V/20kW. Com relação ao sistema de acionamento pede-se (20 pontos):
- A estrutura do conversor apresentada na Figura 4 permite a frenagem regenerativa? Justifique sua resposta;
 - Construa uma tabela com no mínimo 5 comparações entre um inversor autônomo e um inversor não autônomo;
 - Qual o objetivo dos indutores conectados entre a rede elétrica da concessionária e o conversor 1. Justifique sua resposta.

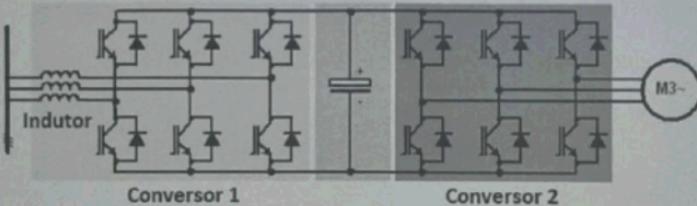


Figura 4 - Diagrama em blocos de um Inversor de frequência comercial.

a) Sim; Pois ele é a base de 16 BT's e o PWM manda energia para o barramento CC.

b)

Autônomos

- 1 - 16 BT's
- 2 - Independente da rede
- 3 - Menos complexos
- 4 - Podem ser de corrente ou tensão.
- 5 - Podem gerar tensão com frequência constante

Não autônomos

1. Abaixo de tiristores
- 2 - Aplicações em potência, muito elevadas
3. Controle do Fluxo pelos ângulos de dispersão.
- 4 - Ligados a rede elétrica c.A.
- 5 - Unidirecionais.

c) Tem objetivo de armazenar energia uma vez que o barramento CC não consegue armazenar toda a energia da frenagem regenerativa.

2. A Figura 1 mostra o diagrama esquemático de uma fonte de tensão linear operando em malha fechada. Com relação à fonte CC-CC apresentada pede-se (20 pontos):
- Com base na Figura 1 explique de forma detalhada o princípio de funcionamento do conversor C.C. (destacar durante a explicação a função de cada bloco);
 - Construa uma tabela com no mínimo cinco comparações entre a fonte linear e a fonte chaveada.
 - A modulação PWM tem como principal característica frequência constante. Esta técnica pode ser utilizada para efetuar o controle da base do transistor? Justifique sua resposta.

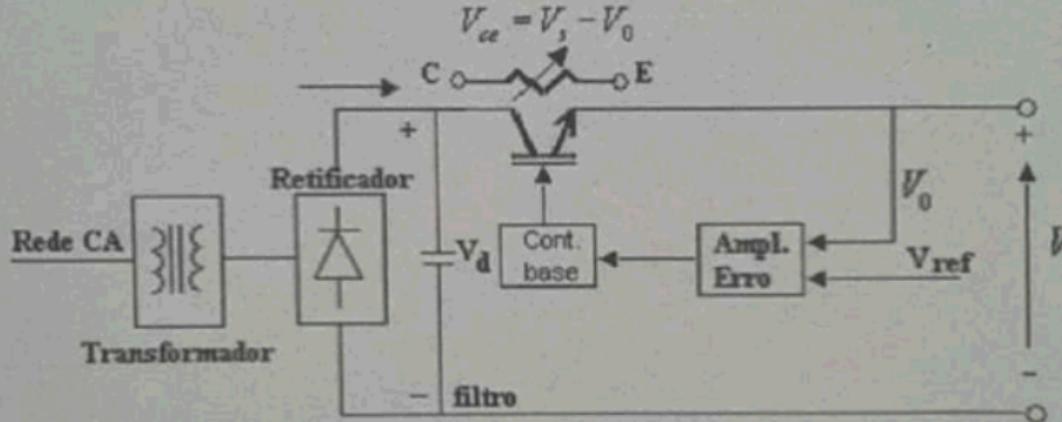


Figura 1 - Fonte de tensão linear controlada em malha fechada.

- a) → Transformador efetua a redução da tensão da rede e insere os lados CC e CA.
- A tensão de saída do troço é entregue a um retificador com filtro esponjoso.
- Um transistors realiza a regulagem da tensão U_L.
- Tensão de saída V_o é composta com V_{ref} e o circuito de controle ajusta a corrente de base de maneira que a queda de tensão V_{cc} se iguala a V_{ref} .

b) **Fonte linear**

- Opera na frequência da rede
- Necessita de maior dissipador de energia
- Opera com baixa potência
- Baixo rendimento energético

Fonte chancada

- Maior rendimento energético
- Tamanhos reduzidos
- Circuitos mais complexos.
- A base de IGBTs
- Chancamento em alta frequência

- c) Não; Pois a fonte utiliza tensões contínuas e a regulagem é feita por meio da comparação da tensão de saída com a tensão de referência V_{ref} . O PWM é indicado para a fonte chancada.

BUCK

$$V_L + V_o = 0$$

$$\Delta i_i : A_i$$

$$V_d = V_o + V_a$$

$$V_o = -V_L$$

$$I_1 (V_d - V_o) = \frac{V_o t_a}{K}$$

$$V_d - V_o = L \frac{\Delta i}{dt}$$

$$V_o = -L \frac{\Delta i}{dt}$$

$$V_d t_1 - V_o t_1 = V_o t_a$$

$$V_d - V_o = L \frac{(i_2 - i_1)}{t_1}$$

$$V_o = -L \frac{(i_2 - i_1)}{t_2}$$

$$V_o t_2 + V_o t_1 = V_d t_a$$

$$V_d - V_o = L \frac{A_i}{t_1}$$

$$V_o = L \frac{(i_2 - i_1)}{t_2}$$

$$V_o = V_d t_a$$

$$t_1 = L \frac{\Delta i}{V_d - V_o}$$

$$V_o = L \frac{\Delta i}{t_2}$$

$$T$$

$$V_o = D \cdot V_d$$

$$t_2 = L \frac{\Delta i}{V_o}$$

$$t_1 + t_2 = T$$

$$\Delta i = \frac{t_1 (V_d - V_o)}{L}$$

$$A_i = \frac{V_o t_2}{L}$$

$$L \frac{\Delta i}{V_d - V_o} + L \frac{A_i}{V_o} = T$$

$$I_{\text{min}} = I_{\text{out}} - \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$V_d \Delta i = T V_o (V_d - V_o)$$

+ Para a condição critica:

$$\Delta i = \frac{T V_o (V_d - V_o)}{V_d L}$$

$$A_i = \frac{V_o (V_d - V_o)}{f L V_d}$$

$$I_{\text{out}} - \frac{\Delta I_L}{2} = 0 \rightarrow I_{\text{co}} = \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$\Delta I_L = 2 I_{\text{out}}$$

$$V_d \cdot (V_o - V_d) = 2 I_{\text{out}}$$



$$I_{\text{out}} = V_d (V_o - V_d)$$

$$2 S L o f V_o$$

FLORIDA

FLORIDA

FLORIDA

© Disney/Pixar