

$$1 + s\tau_c = 0 \Leftrightarrow s = -\frac{1}{\tau_c} \xrightarrow{\tau_c=1\text{ms}} s = -1000\text{s}^{-1} \quad (25)$$

De acordo com o enunciado do problema, para que a **FT do sistema global seja de segunda ordem**, uma solução com duas condições é: **i)** desprezar a dinâmica da constante de tempo τ_c do atraso estatístico do conversor, **ii)** com o zero do PI cancelar o pólo dominante (**o mais próximo da origem**) $s=-10\text{s}^{-1}$.

Para **não ser considerada a dinâmica da constante de tempo τ_c do atraso do conversor**, tem de ser cumprida a seguinte regra:

5.2.3 Simplificação de funções de transferência: “Quando existem pólos no sistema muito afastados dos pólos dominantes (afastamento da ordem de 10 vezes a localização dos pólos dominantes), para a resposta do sistema, podem ser desprezados aqueles pólos localizados no interior do SCE (devendo ser mantido o ganho estático do referido sistema)”.

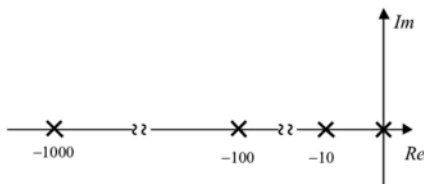


Figura E – Mapa de pólos e zeros do accionamento em estudo.

Utilizar o zero do compensador PI (21) para anular o pólo dominante em (20) e obter τ_c (26).

$$\tau_c = \frac{1}{10} \text{s}^{-1} \quad (26)$$

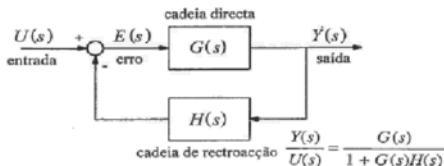


Fig. 5.2 – Diagrama de blocos de um sistema de controlo genérico univariável em cadeia fechada.

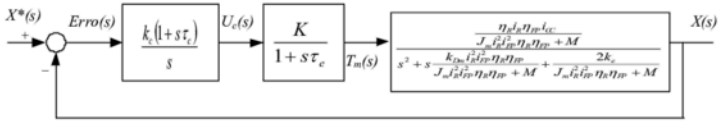


Figura F – Diagrama de blocos do accionamento em estudo. Função de transferência global $X(s)/X^*(s)$ de quarta ordem.

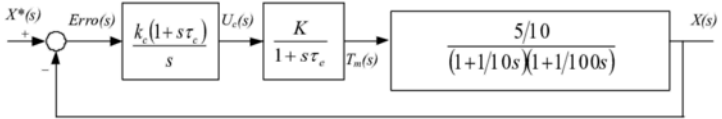


Figura G – Diagrama de blocos do accionamento em estudo. Função de transferência global $X(s)/X^*(s)$ de quarta ordem.

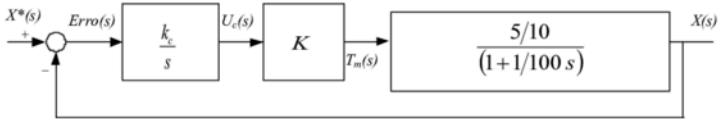


Figura H – Diagrama de blocos do accionamento em estudo. Função de transferência global $X(s)/X^*(s)$ de segunda ordem.

Com a Figura H, a função de transferência da cadeia de acção $G(s)$ do sistema é obtida com (27).

$$G(s) = \frac{k_c}{s} \times K \times \frac{5}{100} = \frac{5k_c K}{s(100+s)} = \frac{5k_c K}{s(100+s)} \quad (27)$$

Com a Figura H, a função de transferência global do sistema em cadeia fechada é obtida com (28).

$$FT_{CF} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{5k_c K}{s(100+s)}}{1 + \frac{5k_c K}{s(100+s)}} = \frac{5k_c K}{s(100+s) + 5k_c K} \times \frac{s(100+s)}{s(100+s)} = \frac{5k_c K}{s^2 + 100s + 5k_c K} \quad (28)$$


Aplica-se o critério do ITAE 2ª ordem [Palma 1999; Quadro 5.2, pp. 214] (29) com um factor de amortecimento de $\xi = \sqrt{2}/2$ para dimensionar k_c (30).

$$\frac{\omega_o^2}{s^2 + 2\xi\omega_o s + \omega_o^2} \xrightarrow{\xi=\sqrt{2}/2} \frac{\omega_o^2}{s^2 + 2\sqrt{2}/2 \omega_o s + \omega_o^2} \xrightarrow{\sqrt{2}=1,41} \frac{\omega_o^2}{s^2 + 1,41\omega_o s + \omega_o^2} \quad (29)$$

$$\begin{cases} 2\xi\omega_o = 100 \\ \omega_o^2 = 5k_c K \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \omega_o = \frac{100}{2\xi} \\ \left(\frac{100}{2\xi}\right)^2 = 5k_c K \Leftrightarrow k_c = \frac{\left(\frac{100}{2\xi}\right)^2}{5K} \end{cases} \xrightarrow[\frac{\xi=\sqrt{2}/2}{K=10}]{} k_c = \frac{\left(\frac{100}{2 \times \sqrt{2}/2}\right)^2}{5 \times 10} = 100 \quad (30)$$

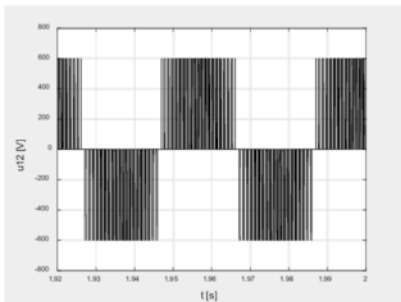Problema 2

Um Variador Electrónico de Velocidade (VEV), com comando V/f, alimenta uma máquina assíncrona trifásica com as seguintes características nominais: 220/380V; 50Hz; 2,2kW; 1460rpm. A característica tensão-frequência de comando é obtida com $U = \max(U_0 + 5,1 \times f; U_n / f_n \times f)$ e tensão $U_0=50V$.



a) Justificadamente, apresente o esquema de blocos com uma possível solução para implementar a técnica de comando V/f com opção de inversão do sentido de rotação. Identifique a tensão U_0 e descreva a sua função/objectivo. Para a ligação em estrela dos enrolamentos do estator, justificadamente apresente o gráfico com a característica tensão-frequência para o intervalo $0 \leq f \leq f_n$. [cotação: 2 valores]


b) A figura representa a evolução temporal da tensão composta u_{12} de saída do VEV e aplicada no estator da máquina assíncrona trifásica. O valor eficaz da primeira harmónica da tensão composta u_{12} de saída do VEV, com o índice de modelação de amplitude m_a , e tensão U_{dc} no barramento DC, é dado por: $U_{12,1h} = \left[\sqrt{3} / (2\sqrt{2}) \right] m_a U_{dc}$. Calcule o valor da tensão aplicada pelo Variador Electrónico de Velocidade à máquina (ligação em estrela) e o índice de modelação de amplitude m_a .

[cotação: 2 valores]

c) Acoplado à máquina assíncrona trifásica existe uma carga com binário de atrito viscoso ($k_D=0,0941\text{Nms}$). Admita constante o escorregamento para todas as características electromecânicas V/f. Para uma frequência de $f=30\text{Hz}$ (primeira harmónica da tensão composta u_{12}) calcule justificadamente: o valor de m_a , a velocidade de rotação, o binário desenvolvido e o rendimento. Admita novamente que o valor eficaz da primeira harmónica da tensão composta (ligação em estrela dos enrolamentos do estator) é obtido com $U_{12,1h} = \left[\sqrt{3} / (2\sqrt{2}) \right] m_a U_{dc}$.

[cotação: 2 valores]

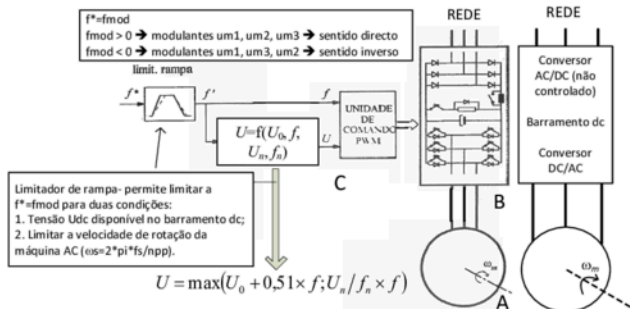a) Justificadamente, apresente o esquema de blocos com uma possível solução para implementar a técnica de comando V/f com opção de inversão do sentido de rotação. Identifique a tensão U_0 e descreva a sua função/objectivo. Para a ligação em estrela dos enrolamentos do estator, justificadamente apresente o gráfico com a característica tensão-frequência para o intervalo $0 \leq f \leq f_n$.




Uma possível solução deverá conter os seguintes blocos ou subsistemas:

- **Subsistema A:** Máquina assíncrona trifásica;
- **Subsistema B:** Circuito de potência constituído por: i) rectificador monofásico ou trifásico (dependente da potência) habitualmente em ponte não controlado, ii) resistência de pré-carga do condensador, iii) barramento de corrente contínua, iv) chopper e resistência de energia de retorno, v) ondulator de tensão trifásico em ponte com circuito de guiamento/drivers;
- **Subsistema C:** Circuito de comando que permita o cálculo da amplitude da modulante A_{mod} em função da frequência da modulante f_{mod} . Neste cálculo é necessário o valor da tensão U_{dc} no barramento de corrente contínua. A amplitude A_{mod} permite definir a amplitude de três sinusóides que serão comparados em cada instante com um sinal auxiliar chamado onda portadora. Esta onda portadora, será habitualmente uma onda triangular, definida por uma amplitude A_{port} e uma frequência f_{port} . A frequência da portadora é um aspecto importante porque impõe a frequência de comutação dos dispositivos semicondutores do circuito de potência. Este circuito de potência funciona como um ondulator de tensão, ou seja, um conversor com modo de funcionamento DC-AC. A amplitude da onda portadora deverá ser sempre superior à amplitude da modulante para evitar sobremodulações.

Identificar a tensão U_0 e descrever a sua função/objectivo:


A tensão U_0 habitualmente é identificada como tensão de pedestal (boost). Permite estabelecer um valor mínimo da tensão aplicada no estator de máquina para uma frequência mínima (f_{min}). Este valor de frequência mínima deverá ser superior a zero (Figuras A, B e C). Torna-se importante estabelecer este valor mínimo de U_0 que irá corresponder um valor mínimo de binário, $T=f(U^2)$. Este valor mínimo de binário é importante e necessário quando existem características de binários de carga ou resistentes T_r elevados (Figuras A, B e C). No exemplo representado nas Figuras A, B e C o binário T_{r1} e T_{r2} determina o valor mínimo da tensão a aplicar à máquina assíncrona trifásica (tensão U_0). Para o binário T_{r1} o valor mínimo da tensão U_0 será diferente de zero.

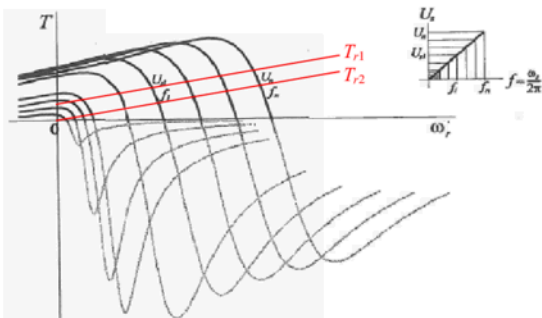

$$\begin{cases} T_{r1} = K_{D1}\omega_r \\ T_{r2} = K_{D2}\omega_r \\ K_{D1} > K_{D2} \end{cases}$$

Fig. 7.11 – Características electromecânicas com a "técnica V/f" ($U_s/f = \text{constante}$).


Figura A

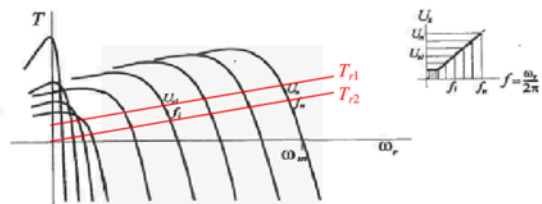

$$\begin{cases} T_{r1} = K_C + K_{D1}\omega_r \\ T_{r2} = K_{D2}\omega_r \\ K_{D1} > K_{D2} \end{cases}$$

Fig. 7.12 – Características electromecânicas com a técnica V/f modificada. De cada curva está representada apenas uma porção com efectivo interesse para o funcionamento em regime estacionário.

Figura B

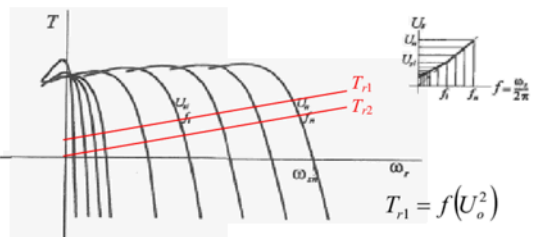

$$\begin{cases} T_{r1} = K_C + K_{D1}\omega_r \\ T_{r2} = K_{D2}\omega_r \\ K_{D1} > K_{D2} \end{cases}$$

$$T_{r1}(\omega_r = 0) = f(U_o^2) = K_C$$

Fig. 7.13 – Características electromecânicas com outra variante da técnica V/f.

Figura C

Característica tensão-frequência para o intervalo $0 \leq f \leq f_n$:


Desenhar a característica tensão-frequência para a equação (1) e (2), enunciado do problema, com uma variação da frequência (3). As características tensão-frequência são equações de recta com uma determinada ordenada na origem e inclinação. A característica tensão-frequência pretendida e de acordo com o enunciado do problema será obtida com a equação (4).

$$U = U_0 + 5,1 \times f \quad (1)$$

$$U = U_n / f_n \times f \quad (2)$$

$$0 \leq f \leq f_n \quad (3)$$
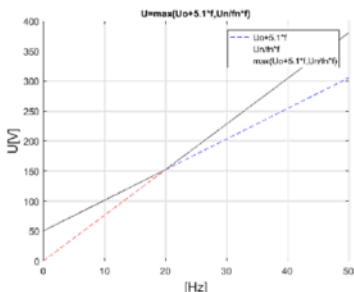
$$U = \max(U_0 + 5,1 \times f; U_n / f_n \times f) \quad (4)$$



```
clc; clear all;
Uo=50; Un=380; fn=50;
f=0:0.001:50;
Ua=Uo+5.1*f; %Ua=Uo+5.1*f
Ub=Un/fn*f; %Ub=Un/fn*f
U=max(Uo+5.1*f, Un/fn*f); %U=max(Uo+5.1*f, Un/fn*f)
plot(f, Ua, '--b', f, Ub, '--r', f, U, '-k'); grid on;
xlabel('\fontsize{14}[Hz]'); ylabel('\fontsize{14}U[V]');
title('\fontsize{10}U=max(Uo+5.1*f, Un/fn*f)');
legend('Uo+5.1*f', 'Un/fn*f', 'max(Uo+5.1*f, Un/fn*f)');
axis([0 50 0 400]);
%print -dbitmap
```

Com (1) é possível calcular o valor da tensão U para os dois valores limite da frequência f , respectivamente com (5), (6).

$$U = U_0 + 5,1 \times f \xrightarrow[f=0\text{Hz}]{U_0=50\text{V}} U = U_0 \Leftrightarrow U = 50\text{V} \quad (5)$$

$$U = U_0 + 5,1 \times f \xrightarrow[f=50\text{Hz}]{U_0=50\text{V}} U = 50 + 5,1 \times 50 \Leftrightarrow U = 305\text{V} \quad (6)$$

Com (2) é possível calcular o valor da tensão U para os dois valores limite da frequência f , respectivamente com (7), (8). De acordo com o enunciado do problema, as tensões nominais são 220/380V. Isto significa que a máquina ligada com o estator em estrela, podem ser aplicadas tensões compostas de 380V.

$$U = U_n / f_n \times f \xrightarrow[\substack{U_n=380V \\ f_n=50Hz \\ f=0Hz}}{U=380/50 \times 0} U = 380/50 \times 0 \Leftrightarrow U = 0V \quad (7)$$

$$U = U_n / f_n \times f \xrightarrow[\substack{U_n=380V \\ f_n=50Hz \\ f=50Hz}}{U=380/50 \times 50} U = 380/50 \times 50 \Leftrightarrow U = 380V \quad (8)$$

O ponto de intersecção das duas características (1) e (2) pode ser calculado com (9). Resulta de igualar ambas as equações.

$$U_0 + 5,1f = \frac{U_n}{f_n} f \Leftrightarrow U_0 + 5,1f = \frac{U_n}{f_n} f \Leftrightarrow U_0 = \frac{U_n}{f_n} f - 5,1f \Leftrightarrow U_0 = \left(\frac{U_n}{f_n} - 5,1 \right) f \Leftrightarrow$$

$$f = \frac{U_0}{\frac{U_n}{f_n} - 5,1} \xrightarrow[\substack{U_0=50V \\ U_n=380V \\ f_n=50Hz}}{f=20Hz} f = 20Hz \quad (9)$$

Com a frequência obtida em (9) calcular o valor da tensão de forma equivalente (10), (11) com utilização de (1), (2).

$$U = U_0 + 5,1 \times f \xrightarrow[\substack{U_0=50V \\ f=20Hz}}{U=50+5,1 \times 20} U = 50 + 5,1 \times 20 \Leftrightarrow U = 152V \quad (10)$$

$$U = U_n / f_n \times f \xrightarrow[\substack{f=20Hz \\ U_n=380V \\ f_n=50Hz}}{U=380/50 \times 20} U = 380/50 \times 20 \Leftrightarrow U = 152V \quad (11)$$

b) A figura representa a evolução temporal da tensão composta u_{12} de saída do VEV e aplicada no estator da máquina assíncrona trifásica. O valor eficaz da primeira harmónica da tensão composta u_{12} de saída do VEV, com o índice de modelação de amplitude m_a , e tensão U_{dc} no barramento DC, é dado por: $U_{12th} = \left[\sqrt{3} / (2\sqrt{2}) \right] m_a U_{dc}$. Calcule o valor da tensão aplicada pelo Variador Electrónico de Velocidade à máquina (ligação em estrela) e o índice de modelação de amplitude m_a .

De acordo com a figura do enunciado do problema, pela análise temporal da tensão composta u_{12} aplicada ao estator da máquina, é **calculada a frequência** com (12). Foi escolhido um intervalo Δt correspondente a um período. Como exemplo foram considerados $t_f=1,98s$ e $t_i=1,94s$.

$$\Delta t = t_f - t_i \Leftrightarrow \Delta t = 1,98 - 1,94 = 0,04s \rightarrow f = \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{0,04} \Leftrightarrow f = 25Hz \quad (12)$$

De acordo com o enunciado do problema, a característica tensão-frequência é obtida por (13).

$$U = \max(U_0 + 5,1 \times f; U_n / f_n \times f) \quad (13)$$

A característica tensão-frequência em (13) permite obter duas parcelas, respectivamente (14) e (15).

$$U = U_0 + 5,1 \times f \quad (14)$$

$$U = U_n / f_n \times f \quad (15)$$

Com a frequência de 25Hz calculada em (12) são calculadas duas tensões, (16) e (17).

$$U = U_0 + 0,5 \times f \Leftrightarrow U = 50 + 5,1 \times 25 \Leftrightarrow U = 177,5V \quad (16)$$

$$U = U_n / f_n \times f \Leftrightarrow U = 380/50 \times 25 \Leftrightarrow U = 190V \quad (17)$$

De acordo com (13) será escolhido o valor mais elevado (18), ou seja o máximo dos dois valores de (16) e (17).

$$U = \max\{177,5; 190\} \Leftrightarrow U = 190V \quad (18)$$

Cálculo do **índice de modulação** m_a com (19) e utilização de (18). A tensão U_{dc} pode ser obtida por análise da figura com a evolução temporal u_{12} . A tensão composta de saída do ondulador de tensão trifásico em ponte, tem como valores máximo e mínimo, respectivamente $+U_{dc}$ e $-U_{dc}$ (Figura D).

$$U_{12_{18}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} m_a U_{dc} \Leftrightarrow m_a = \frac{2\sqrt{2} U_{12_{18}}}{\sqrt{3} U_{dc}} \xrightarrow[U_{dc}=600V]{U_{12_{18}}=U=190V} m_a = \frac{2\sqrt{2} \times 190}{\sqrt{3} \times 600} \Leftrightarrow m_a \approx 0,51 \quad (19)$$

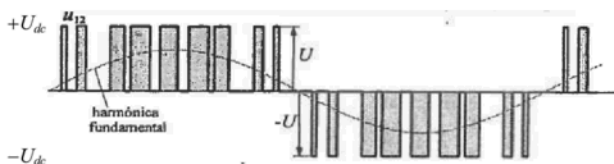


Figura D: Exemplo da evolução temporal da tensão composta u_{12} com indicação da tensão $\pm U_{dc}$.

Código em Matlab para validar (12), (14), (15), (18) e (19).

```
clc; clear all;
tfinal=1.98; tinicial=1.94;
delta_t=tfinal - tinicial;
f=1/delta_t;
U0=50; f=25; Un=380; fn=50;
Ua=U0+5.1*f; Ub=Un/fn*f;
U=max (U0+5.1*f, Un/fn*f);

Udc=600; %Tensão Udc no barramento DC
ma=2*sqrt(2)*U/(sqrt(3)*Udc);
```

```
clc;
fprintf('f=%gHz\n', f);
fprintf('Ua=%gV\n', Ua);
fprintf('Ub=%gV\n', Ub);
fprintf('U=%gV\n', U);
fprintf('ma=%g\n', ma);
```

```
f=25Hz
Ua=177.5V
Ub=190V
U=190V
ma=0.517115
```

c) *Acoplado à máquina assíncrona trifásica existe uma carga com binário de atrito viscoso ($k_D=0,0941\text{Nm/s}$). Admita constante o escorregamento para todas as características electromecânicas V/f . Para uma frequência de $f=30\text{Hz}$ (primeira harmónica da tensão composta u_{12}) calcule justificadamente: o valor de m_a , a velocidade de rotação, o binário desenvolvido e o rendimento. Admita novamente que o valor eficaz da primeira harmónica da tensão composta (ligação em estrela dos enrolamentos do estator) é obtido com $U_{12_{1s}} = \left[\sqrt{3}/(2\sqrt{2}) \right] m_a U_{dc}$.*

Com a frequência de 30Hz (primeira harmónica da tensão composta u_{12}) são calculadas duas tensões, respectivamente (20) e (21).

$$U = U_0 + 5,1 \times f \Leftrightarrow U = 50 + 5,1 \times 30 \Leftrightarrow U = 203\text{V} \quad (20)$$

$$U = U_n / f_n \times f \Leftrightarrow U = 380/50 \times 30 \Leftrightarrow U = 228\text{V} \quad (21)$$

De acordo com (13) será escolhido o valor mais elevado (22), ou seja o valor máximo que foi calculado em (20) e (21).

$$U = \max\{203; 228\} \Leftrightarrow U = 228\text{V} \quad (22)$$

Cálculo do índice de modulação com (23) e utilização de (22).

$$U_{12_{1s}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} m_a U_{dc} \Leftrightarrow m_a = \frac{2\sqrt{2} U_{12_{1s}}}{\sqrt{3} U_{dc}} \xrightarrow[U_{dc}=600\text{V}]{U_{12_{1s}}=228\text{V}} m_a = \frac{2\sqrt{2} \times 228}{\sqrt{3} \times 600} \Leftrightarrow m_a \approx 0,62 \quad (23)$$

Código em Matlab para validar (20), (21), (22) e (23).

```
clc; clear all;
U0=50; f=30; Un=380; fn=50;
Ua=U0+5.1*f, Ub=Un/fn*f,
U=max (U0+5.1*f, Un/fn*f) ,

Udc=600; %Tensão Udc no barramento DC
ma=2*sqrt(2)*U/(sqrt(3)*Udc);

clc;
fprintf('f=%gHz\n', f);
fprintf('Ua=%gV\n', Ua);
fprintf('Ub=%gV\n', Ub);
fprintf('U=%gV\n', U);
fprintf('ma=%g\n', ma);

f=30Hz
Ua=203V
Ub=228V
U=228V
ma=0.620537
```

O escorregamento s com a relação entre velocidades ω_s e ω é obtido com (24). De acordo com o enunciado do problema, é admitido constante o escorregamento s para todas as características electromecânicas V/f .